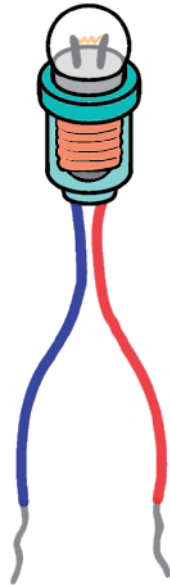


電気の通り道 きろくカード

・かん電池、まめ電球、どう線のつなぎ方をかいてみよう。

よそう

このつなぎ方で、まめ電球に明かりが（つく・つかない）



3年（ ）組（ ）番 名前（ ）